




Nombre:

- b) Esquema de conexiones con todas las líneas de conexión (1pto)



Nombre:

Se pide:

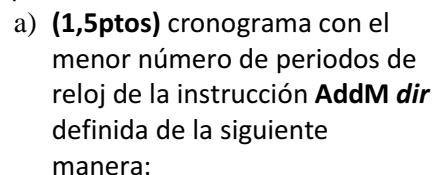

b) **(0,5ptos)** Si la frecuencia del reloj es de 50MHZ calcular el tiempo que tarda en ejecutarse la instrucción anterior en *ms*

Sr: señal **asíncrona** por nivel **uno** que permite que en la salida del registro se obtenga **su contenido**, si no está activa la salida será alta impedancia.

(2ptos)

1150 ns		0 ns	230	460 ns	690	920 ns	
clk	1						
rst	0						
salida[3:0]	4	<div> <div>0</div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>0</div><div>1</div><div>0</div><div>1</div><div>2</div> </div>					